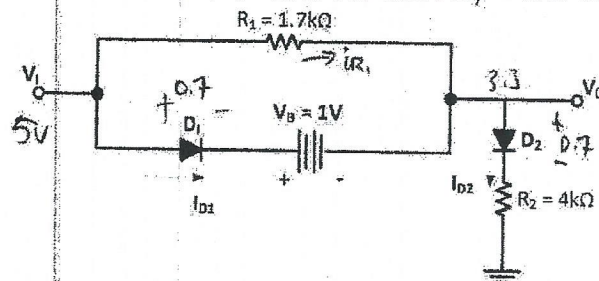


1. Consider the circuit shown below. $V_D = 0.7V$ for each diode. $V_T = 5V$.



$$i_{R1} = \frac{5-3.3}{1.7k} = 1mA$$

a. Assume both diodes are conducting. Is this a correct assumption? Prove your answer using the necessary calculations. (10 Points)

$$-5V + V_D + V_B + V_0 = 0$$

$$V_0 = 3.3V$$

$$3.3 - 0.7 - I_{D2}(4k) = 0$$

$$\frac{2.6}{4k} = I_{D2} = 0.65mA$$

$$I_{D1} + i_{R1} = I_{D2}$$

$$I_{D1} + 1mA = 0.65mA$$

$$I_{D1} = -0.35mA$$

← incorrect since I_{D1} is negative.

b. What is the value of I_{R1} , I_{D1} , I_{D2} and V_0 for the correct operating conditions of the diodes? (15 points)

Assume D_1 OFF, D_2 ON

$$I_{R1} = I_{D2}$$

$$-5 + I_{R1}(1.7k) + 0.7 + I_{R1}(4k) = 0$$

$$\frac{4.3}{5.7k} = I_{R1} = 0.754mA$$

$$V_0 = 5 - I_{R1}(1.7k) = 3.7175V$$


$$I_{R1} = I_{D2} = 0.754mA$$

$$I_{D1} = 0$$

$$V_0 = 3.718V$$

2.

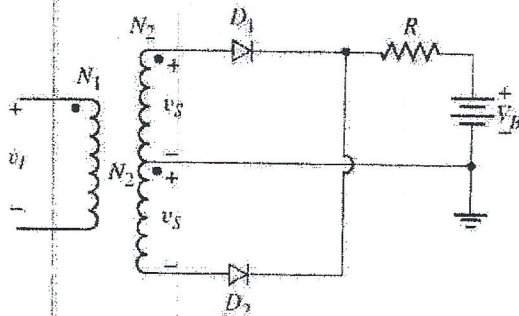- a. Consider the simple full-wave battery charging circuit below. Assume $V_B = 6V$, $V_f = 0.6$ and $v_s = 12 \sin(\omega t)$ V. Determine the fraction (percent) of time that both diodes is conducting. (15 points)



$$12 \sin(\omega t) = 6.6$$



$$\omega t_1 = \sin^{-1}\left(\frac{6.6}{12}\right) = 33.37^\circ$$

$$\omega t_2 = 180 - 33.37 = 146.63^\circ$$

$$\% = \frac{\omega t_2 - \omega t_1}{360} \times 100\% = 31.5\%$$

$$\times 2 = 63\%$$

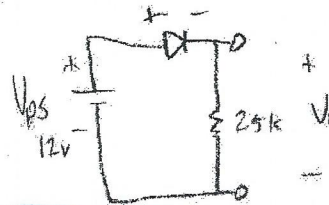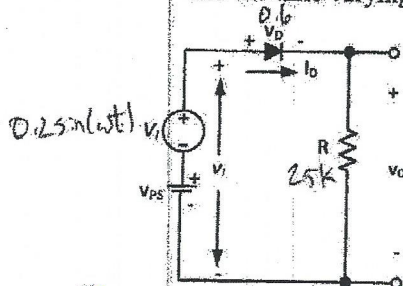- b. The circuit and diode parameters for the following circuit are $V_{PS} = 12V$, $R = 25k\Omega$, $V_f = 0.6V$ and $V_i = 0.2 \sin(\omega t)$ V. Determine the quiescent diode current and the time varying diode current. ($V_T = 26mV$) (10 points)



$$-12 + 0.6 + I_{DQ}(25k) = 0$$

$$I_{DQ} = \frac{11.4}{25k} = 0.456mA$$

$$r_d = \frac{26mV}{I_{DQ}} = 57.02\Omega$$

$$I_{tot} = I_{DQ} + i_D$$

$$I_{tot} = 0.456 - 0.016 \sin(\omega t) \text{ mA}$$

3


Ae

$$-V_i + i(r_d) + i(R) = 0 \quad i_D = \frac{V}{R+r} = \frac{0.2 \sin(\omega t)}{(57.02) + 25k}$$

$$-0.2 + 0.6 + I_D(25k) = 0$$

$$I_D = \frac{-0.4}{25k} = -16\mu A$$

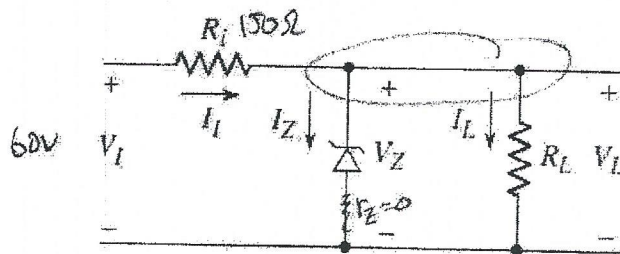3. Consider the zener diode circuit shown below.



since $I_Z = 0.2$

$V_Z = V_{Z0} = 15.4V$

$P_D = 4W$

$I_{Dmin} = 15mA$

Let $V_I = 60V$, $R_I = 150\Omega$, and $V_{Z0} = 15.4V$. Assume $r_z = 0$. The power rating of the diode is 4W and the minimum diode current is to be 15mA.

Assume $R_L = \infty$ a. Determine the range of Zener diode currents ($I_{Z(max)}$ and $I_{Z(min)}$) (15 points)

$\hookrightarrow P_D = I_{Zmax}(V_Z) \rightarrow 4 = I_{Zmax}(15.4) = 0.2597A = 259.7mA = I_{Zmax}$

$I_{Zmin} = 15mA$

b. Determine the range of load resistance ($R_{L(max)}$ and $R_{L(min)}$) (15 points)

$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$

$I_I = \frac{60}{150} = 0.4A$

$I_{Zmin} = 15mA$

KCL

$I_I = I_{Zmin} + I_L$

$0.4 = 15mA + \frac{15.4}{R_L}$

$R_{Lmin} = 40\Omega$

$I_I = I_{Zmax} + I_L$

$0.4 = 0.2597 + \frac{15.4}{R_L} \rightarrow R_L = 109.796\Omega$

$R_{Lmax} = 110\Omega$

$I_I = \frac{60 - 15.4}{0.15k} = 297.33mA$


$I_{Lmin} = I_I - I_{Zmax} = 297.33 - 259.7 = 37.55mA$

$I_{Lmax} = I_I - I_{Zmin} = 297.33 - 15 = 282.33mA$

$R_{Lmin} = \frac{15.4}{0.28233} = 54.5\Omega$

$R_{Lmax} = \frac{15.4}{0.03755} = 410\Omega$

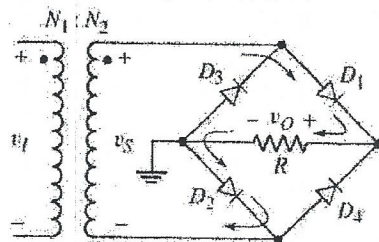- a. The input signal voltage to the full-wave rectifier circuit shown below is $v_i = 160\sin[2\pi(60)t]$ V.



$$V_{1,rms} = \frac{160}{\sqrt{2}} = 113.1 \text{ V}$$

Assume $V_f = 0.7 \text{ V}$ for each diode. Determine the required turns-ratio of the transformer to produce a peak output voltage of 100V. (20 points)

$$V_2 = 100 \text{ V}$$

$$\frac{V_s}{\sqrt{2}} \leftarrow V_s + 2V_f \leftarrow 100$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\frac{V_{1,rms}}{(V_s + 2V_f)_{rms}} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{\frac{160}{\sqrt{2}}}{\frac{101.4}{\sqrt{2}}} = \frac{N_1}{N_2} = 1.578$$